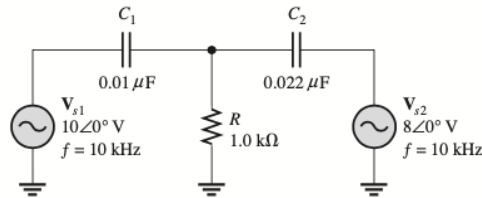


## APORTACIONES PRODUCTO UNIDAD #2


### EJERCICIOS:

- Determine la corriente en  $R$  para la figura 19-1 con el teorema de superposición. Suponga que las impedancias internas de la fuente son de cero.



$$X_{C1} = \frac{1}{2\pi f C_1} = \frac{1}{2\pi(10\text{kHz})(0.01\mu\text{F})} = 1.59\text{k}\Omega$$
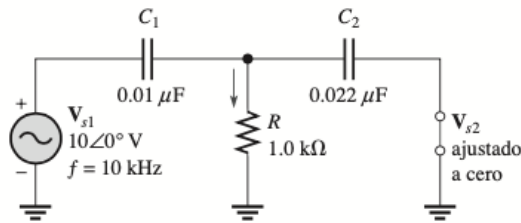
$$X_{C2} = \frac{1}{2\pi f C_2} = \frac{1}{2\pi(10\text{kHz})(0.022\mu\text{F})} = 723\ \Omega$$



$$Z = X_{C1} + \frac{RX_{C2}}{R + X_{C2}} = 1.59 \angle -90^\circ \text{k}\Omega + \frac{(1.0 \angle 0^\circ \text{k}\Omega)(723 \angle -90^\circ \Omega)}{1\text{k}\Omega - j723\Omega}$$

$$Z = 1.59 \angle -90^\circ \text{k}\Omega + 588 \angle -54.1^\circ \Omega$$

$$Z = -j1.59\text{k}\Omega + 345\Omega - j476\Omega = 345\Omega - j2.07\text{k}\Omega$$


- A la forma polar  $Z = 2.10 \angle -80.5^\circ \text{k}\Omega$

La corriente total producida es  $V_{S1}$

$$I_1 = \frac{V_{S1}}{Z} = \frac{10 \angle 0^\circ \text{V}}{2.10 \angle -80.5^\circ \text{k}\Omega} = 4.76 \angle 80.5^\circ \text{mA}$$

$$I_{R1} = \left( \frac{X_{C2} \angle -90^\circ}{R - jX_{C2}} \right) I_{S1} = \left( \frac{723 \angle -90^\circ \Omega}{1.0\text{k}\Omega - j723\Omega} \right) 4.76 \angle 80.5^\circ \text{mA}$$
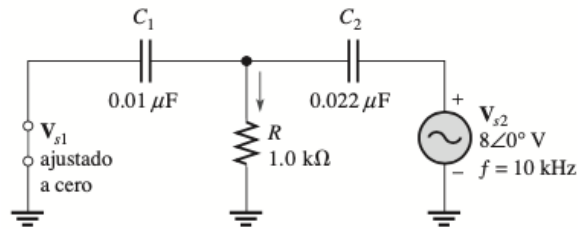
$$= (0.585 \angle -54.9^\circ \Omega)(4.76 \angle 80.5^\circ \text{mA}) = 2.80 \angle 25.6^\circ \text{mA}$$



- La impedancia es:

$$Z = X_{C2} + \frac{RX_{C1}}{R + X_{C1}} = 723 \angle -90^\circ \Omega + \frac{(1.0 \angle 0^\circ k\Omega)(1.59 \angle -90^\circ k\Omega)}{1 k\Omega - j1.59 k\Omega}$$

$$Z = 723 \angle -90^\circ \Omega + 847 \angle -32.2^\circ \Omega$$

$$Z = -j723 \Omega + 717 \Omega - j451 \Omega = 717 \Omega - j1174 \Omega$$

$$\text{A la forma polar } Z = 1376 \angle -58.6^\circ \Omega$$

- La corriente total producida es  $V_{S2}$

$$I_2 = \frac{V_{S2}}{Z} = \frac{8 \angle 0^\circ V}{1376 \angle -58.6^\circ \Omega} = 5.81 \angle 58.6^\circ mA$$

$$I_{R2} = \left( \frac{X_{C1} \angle -90^\circ}{R - jX_{C1}} \right) I_{S2} = \left( \frac{1.59 \angle -90^\circ k\Omega}{1.0 k\Omega - j1.59 k\Omega} \right) 5.81 \angle 58.6^\circ mA = 4.91 \angle 26.4^\circ mA$$


Transformar a la forma rectangular =

$$I_{R1} = 2.80 \angle 25.6^\circ mA = 2.53 mA + j1.21 mA$$

$$I_{R2} = 4.91 \angle 26.4^\circ mA = 4.40 mA + j2.18 mA$$

$$I_R = I_{R1} + I_{R2} = 6.93 mA + j3.39 mA = 7.71 \angle 26.1^\circ mA$$

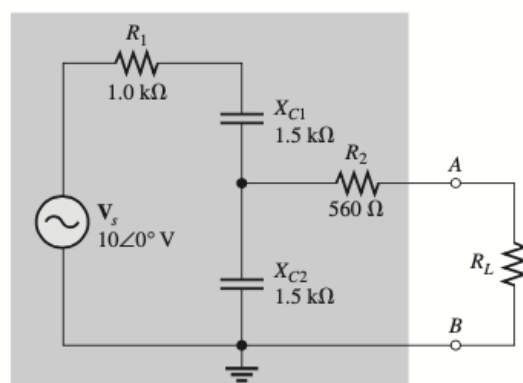- Determine el voltaje de Thevenin para el circuito ubicado dentro del cuadro sombreado visto desde las terminales A y B.



$$V_{AB} = V_{C2} = \left( \frac{X_{C2} \angle -90^\circ}{R_1 - jX_{C1} - jX_{C2}} \right) V_s = \left( \frac{1.5 \angle -90^\circ k}{1k - j3k} \right) 10 \angle 0^\circ V$$

$$V_{AB} = \left( \frac{1.5 \angle -90^\circ k}{3.16 \angle -71.6^\circ k} \right) 10 \angle 0^\circ V = 4.75 \angle -18.4^\circ V$$

$$V_{th} = V_{AB} = 4.75 \angle -18.4^\circ V$$